

# HW 5: Truth Tables and Circuits

1) Show the circuit and truth table for the following Boolean formulas:

a)  $\mathbf{A\bar{B} + \bar{A}B}$

b)  $\mathbf{\bar{X}Y\bar{Z} + \bar{X}\bar{Y}Z + X\bar{Y}\bar{Z}}$

c)  $\mathbf{(A + \bar{B})(B + \bar{C})(C + \bar{A})}$

2) Show a truth table, a Boolean formula, and a circuit with binary inputs  $n_2$ ,  $n_1$ , and  $n_0$ , such that:

1.  $\mathbf{n = n_2 \cdot 2^2 + n_1 \cdot 2^1 + n_0 \cdot 2^0}$  and

2.  $\mathbf{n^3 - 8 \cdot n^2 + 17 \cdot n - 10 = 0.}$